

3. א. חלק מהספק הסוללה מתבזבז על ההתנגדות הפנימית.

ב. מתח ההדקים של הסוללה.

ג. הנקודה C מתאימה ל – M

הנקודה B מתאימה ל – N

ד.  $r = 0.5\Omega, \varepsilon = 3V$

ה.  $R = 0.5\Omega$