

## שאלה 2

א. המתח הנמדד במעגל ב גדול מהמתח הנמדד במעגל א.

ג.  $r=2\Omega ; \varepsilon=1.2V$

ד. כן, בעזרת וולטמטר אידיאלי.

ה. אי אפשר.